2017 届高三上学期期中考试物理试卷

一、单选题(共8小题)

- 1. 一个质点做方向不变的直线运动,加速度的方向始终与速度方向相反,但加速度的大小逐渐减小直至为零,则在此过程中()
- A. 速度逐渐减小, 当加速度减小为零时, 速度达最小值
- B. 速度逐渐增加, 当加速度减小为零时, 速度达最大值
- C. 位移逐渐增大, 当加速度减小为零时, 位移将不再增大
- D. 位移逐渐减小, 当加速度减小为零时, 位移达最小值
- 2. 如图所示,倾角为 θ 的斜面体C置于水平面上,B置于斜面上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与A相连接,连接B的一段细绳与斜面平行,A、B、C都处于静止状态。则()
- A. B 受到 C 的摩擦力一定不为零
- B. C 受到水平面的摩擦力一定为零
- C. 不论 B、 C 间摩擦力大小、方向如何, 水平面对 C 的摩擦力方向一定向左
- D. 水平面对C的支持力与B、C的总重力大小相等
- 3. 一根弹簧的下端挂一重物,上端用手牵引使重物向上做匀速直线运动. 从手突然停止到物体上升到最高点时止. 在此过程中,重物的加速度的数值将()
 - A. 逐渐增大

B. 逐渐减小

C. 先减小后增大

- D. 先增大再减小
- 4. 在同一电场中的 A, B, C 三点分别引入检验电荷时,测得的检验电荷的电荷量和它所受静电力的函数图像如图所示,则此三点的场强大小 E_A , E_B , E_C 的关系是()


A.
$$E_A > E_B > E_C$$

B.
$$E_B > E_A > E_C$$


C.
$$E_C > E_A > E_B$$

D.
$$E_A > E_C > E_B$$

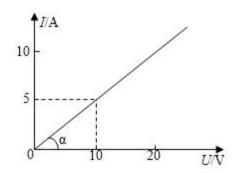5. 如图所示是某导体的 I-U 图线,图中 $\alpha=45^{\circ}$,下列说法错误的是()



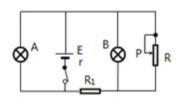- A. 通过该导体的电流与其两端的电压成正比
- B. 此导体的电阻 $R=2\Omega$
- C. I-U 图线的斜率表示电阻的倒数,所以 $R=\cot 45^{\circ}=1.0\Omega$
- D. 在该导体两端加6.0V 电压时,每秒通过导体截面的电荷量是3.0C
- **6.** 如图所示电路中,R为一滑动变阻器,P为滑片,若将滑片向下滑动,则在滑动过程中,下列判断错误的是()




- A. 电源内电路消耗功率一定逐渐增大
- B. 灯泡 B 一定逐渐变暗
- C. 电源效率一定逐渐减小
- D. R上消耗功率一定逐渐变小
- 7. 相同高度以大小相等的初速分别平抛,竖直上抛,竖直下抛等质量的物体,从抛出到落地,比较它们动量的增量 ΔP 和动能的增量 ΔE 有()
 - A. 平抛过程 $\triangle E$ 较大

B. 竖直上抛过程 ΔP 较大

C. 竖直下抛过程 ΔP 较大

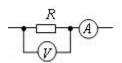- D. 三者 ΔP 一样大
- 8. 如图所示的伏安法测电阻电路中,电压表的内阻为 $3k\Omega$,读数为 3V;电流表内阻为 10Ω ,读数为 4mA。 待测电阻 R 的真实值等于()




- A. 750Ω
- B. 760Ω
- C. 1000Ω
- D. 1010Ω

二、多选题(共6小题)

- 9. 下列说法中正确的是()
- A. 从关系式 E=I(R+r) 可知,电源电动势由通过它的电流 I 和电路的总电阻 (R+r) 共同 决定
- B. 从关系式 $R = \frac{U}{I}$ 可知,导体的电阻跟导体两端的电压成正比,跟导体中的电流成反比
- C. 从关系式 $I = \frac{E}{(R+r)}$ 可知,电路中的电流跟电源的电动势成正比,跟电路的总电阻成反

比

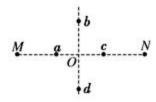- D. 从关系式 $R = \frac{U}{I}$ 可知,对一个确定的导体来说,所加的电压跟通过导体的电流的比值是一定值
- 10. 如图所示,真空中等量同种正点电荷放置在M、N 两点,在M、N 的连线上有对称点a、c , M 、N 连线的中垂线上有对称点b 、d ,则下列说法正确的是(




- A. 正电荷 +q 在 c 点电势能大于在 a 点电势能
- B. 正电荷 +q 在c 点电势能小于在a 点电势能
- C. 在M、N连线的中垂线上,O点电势最高
- D. 负电荷 $^{-q}$ 从 d 点静止释放,在它从 d 点运动到 b 点的过程中,加速度可能先减小再增大
- 11. 有一横截面积为S的铜导线,流经其中的电流为I,设每单位体积的导线中有n个自由电子,电子的电荷量为q,此时电子的定向移动速度为v,在 Δt 时间内,通过导线横截面的自由电子数目可表示为()

C.
$$\frac{I\Delta t}{q}$$

D.
$$\frac{I\Delta t}{Sq}$$

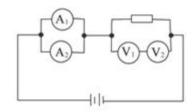
12. 如图所示,四个相同的电流表分别改装成两个安培表和两个伏特表,安培表 4的量程

大于 A_2 的量程,伏特表 V_1 的量程大于 V_2 的量程,把它们按图接入电路中,则下列说法正确的是()




- A. 安培表 A 的偏转角大于安培表 A 的偏转角
- B. 安培表 A 的读数大于安培表 A 的读数
- C. 伏特表了的读数小于伏特表了的读数
- D. 伏特表以的偏转角等于伏特表以的偏转角
- 13. 如图甲所示电路中,闭合开关 ♂,当滑动变阻器的滑动触头 P 向下滑动的过程中,四个理想电表的示数都发生变化。图乙中三条图线分别表示了三个电压表示数随电流表示数变化 的 情 况 , 以 下 说 法 正 确 的 是 ()

S R₁ V₂
A P R₂ V₃

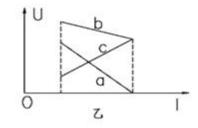

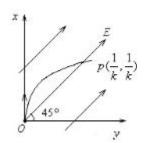
- A. 图线 α 表示的是电压表 V_1 的示数随电流表示数变化的情况
- B. 图线c表示的是电压表 V_2 的示数随电流表示数变化的情况
- C. 此过程中电压表 I_1 示数的变化量 ΔU_1 和电流表示数变化量 ΔI 的比值变大
- D. 此过程中电压表 V_3 示数的变化量 ΔU_3 和电流表示数变化量 ΔI 的比值不变
- 14. 如图所示,在竖直平面内 *C** 坐标系中分布着与水平方向夹角 45° 的匀强电场,将一质量为 *m、带电量为 *g 的小球,以某一初速度从 O 点竖直向上抛出,它的轨迹恰好满足抛物线方程 $y=kx^2$,且小球通过点 $P\left(\frac{1}{k},\frac{1}{k}\right)$ 。已知重力加速度为 g ,则()



- A. 电场强度的大小为 $\frac{mg}{q}$
- B. 小球初速度的大小为 $\sqrt{\frac{g}{2k}}$
- C. 小球通过点 P 时的动能为 $\frac{5mg}{4k}$
- D. 小球从 O 点运动到 P 点的过程中,电势能减少 $\frac{\sqrt{2mg}}{k}$

三、填空题(共1小题)

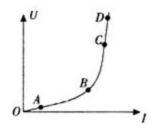
15.设小电珠的伏安特性曲线如图所示,实验时,需要在0V到小电珠的额定电压之间选取 12 个左右的电压值记录它对应的电流值,为较准确地描绘出小电珠的伏安特性曲线,应在 图中的 A、B、C、D四点中的___ 点(仅填一个点)附近取较密或较多个电压值.




四、实验题(共1小题)

16.某同学要探究一种新材料制成的圆柱体的电阻. 步骤如下:

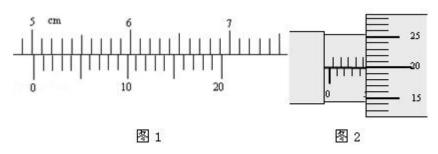(1) 用游标为 20 分度的卡尺测量其长度如图 1,由图可知其长度为__ mm.



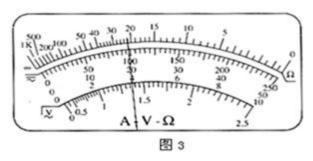- (2) 用螺旋测微器测量其直径如图 2, 由图可知其直径为__ cm.
- (3)用多用电表的电阻"×10"挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图 3,





(4) 该同学想用伏安法更精确地测量其电阻 R , 现有的器材及其代号和规格如下: 待测圆柱体电阻 R

电流表 A_1 (量程0~4mA,内阻约 50Ω)电流表 A_2 (量程0~10mA,内阻约 30Ω)电压表 V_1 (量程0~3V,内阻约10k Ω)电压表 V_2 (量程0~15V,内阻约25k Ω)直流电源E(电动势4V,内阻不计)

滑动变阻器 $R_{\rm L}$ (阻值范围 $0\sim15\Omega$, 允许通过的最大电流 $2.0{\rm A}$)

滑动变阻器 R_2 (阻值范围 $0 \sim 20 \mathrm{k}\Omega$, 允许通过的最大电流 $0.5 \mathrm{A}$)

开关∑,导线若干

为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,请在图 4 方框中画出测量的电路图,并标明所用器材的代号.

五、计算题(共3小题)

17.如图所示的电路中,电源的电动势 E=3.0V,内阻 $r=1.0\Omega$;电阻 $R_1=10\Omega$, $R_2=10\Omega$, $R_3=30\Omega$, $R_4=35\Omega$;电容器的电容 $C=100\,\mu F$ 。电容器原来不带电,接通电键 K 。电流稳定后,求:(1)流过电源的电流;(2)电阻 R_3 两端的电压;(3)从接通电键 K 至电路达到稳定的过程中流过 R_4 的总电荷量。

18.有一个质量为0.5kg 的弹性小球从H = 0.8m 的高度落到水平地板上,每一次弹起的速度总等于落地前的0.6倍,且每次球与地面接触时间相等均为0.2s,空气阻力不计,(重力加速度B取10m/s 2),求:

- (1) 第一次球与地板碰撞, 地板对球的平均冲力为多少?
- (2) 第一次和第二次与地板碰撞球所受的的冲量的大小之比是多少?

19.如图所示,在光滑绝缘水平面上,质量为m 的均匀绝缘棒 AB 长为L、带有正电,电量为Q 且均匀分布。在水平面上O 点右侧有匀强电场,场强大小为E,其方向为水平向左,BO 距离为 x_0 ,若棒在水平向右的大小为QE/4 的恒力作用下由静止开始运动。

求: (1)棒的 B端进入电场 L/8时的加速度大小和方向;

- (2) 棒在运动过程中的最大动能;
- (3)棒的最大电势能。(设 ()点处电势为零)

答案部分

1.考点: 匀变速直线运动及其公式、图像

试题解析:一个质点做方向不变的直线运动,加速度的方向始终与速度方向相反,但加速度大小逐渐减小直至为零,在此过程中,由于加速度的方向始终与速度方向相反,所以速度逐渐减小,当加速度减小到零时,物体速度达到最小,A正确;因物体运动方向不变,所以位移逐渐增大,加速度减为零时,速度不为零,位移仍将增大,CD均错。故选:A。答案:A

2.考点: 共点力的平衡

试题解析: 当B受到绳子的拉力与B的重力在斜面上的分力大小相等,即 $m_B g \sin \theta = m_A g$ 时,B在斜面上没有运动趋势,此时BC间没有摩擦力,A错误; 把BC当做一个整体进行受力分析,可知绳子的拉力在水平方向上的分量不为零,整体有向右的运动趋势,所以C受

到地面的摩擦力向左,B错误 C正确;把 BC当做一个整体进行受力分析,在竖直方向上有:

 $N+m_Ag\sin\theta=(m_B+m_C)g$,绳子的拉力在竖直方向上的分量 $m_Ag\sin\theta$ 不为零,所以水平面对C的支持力与B、C的总重力大小不相等,D错误。故选:C。答案:C


3.考点: 牛顿运动定律、牛顿定律的应用

试题解析:重物向上做匀速直线运动时,重物所受合力为零,弹簧的弹力等于重力,手突然停止后,物体继续上升,弹簧形变量减小,物体所受合力增大,加速度增大;如果弹簧恢复原长后,物体继续上升,弹簧弹力变成向下,继续上升过程,弹力增大,物体所受合力增大,物体的加速度继续增大,故选: A。

答案: A

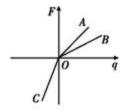4.考点: 电场强度、点电荷的场强

试题解析: F-q 图像的斜率表示场强,由图像可知,斜率C>A>B,所以场强 $E_C>E_A>E_B$,故选: C。



答案: C

5.考点: 欧姆定律

试题解析:由图可知,电流随着其两端的电压的增大而增大,故电流与其两端的电压成正比,

A 正确,由 $I = \frac{U}{R}$ 可知,图象的斜率表示电阻的倒数,则由图象可知电阻 $R = \frac{10}{5} \Omega = 2\Omega$,

B 正确, C 错误; 在 R 两端加 6V 的电压时, 电路中电流 $I = \frac{U}{R} = 3A$, 则每秒通过电阻的

电荷量为 $q = It = 3 \times 1 = 3$ C, D 正确。本题选错误的, 故选: C.

答案: C

6.考点: 闭合电路的欧姆定律

试题解析:将滑片向下滑动,滑动变阻器接入电路的电阻变小,电路的总电阻减小,根据闭合电路的欧姆定律可知,电路的总电流变大,电源的内电压变大,电路的外电压减小,灯泡

A的电流将要减小,根据总的电流增加可知,通过电阻R的电流要变大,R的电压要变大,

所以灯泡 B 电压就要减小,电流也要减小,由于总的电流在增加,所以滑动变阻器的电流要增加。

根据 $P = I^2r$ 可知,电源内电路消耗功率一定逐渐增大,A 正确;由于灯泡 B 电压就要减小,电 流 也 要 减 小 , 所 以 B 灯 一 定 逐 渐 变 暗 , B 正 确 ; 电 源 的 效 率 为

$$\eta = \frac{P_{\text{th}}}{P_{\text{e}}} = \frac{UI}{EI} = \frac{U}{E} = \frac{IR_{\text{th}}}{I(R_{\text{th}} + r)} = \frac{R_{\text{th}}}{R_{\text{th}} + r} = \frac{1}{1 + \frac{r}{R_{\text{th}}}}, \text{ 由于外电阻减小,所以电源效率一定}$$

逐渐减小,C正确;滑动变阻器R的电阻减小了,但是电流是在变大的,所以不能确定滑动变阻器R的功率的变化情况,D错误。本题选错误的,故选:D。

答案: D

7.考点: 抛体运动

试题解析:从抛出落地的过程中只有重力做功,物体动能增加都于重力做的功,所以它们动增加量是相等的,A 错误;竖直上抛的物体动时间最长,竖直下抛的物体运动时间最短,根据公式: I=mgt,故重力的冲量,竖直上抛的物体最大,则由动量定理 $I=\Delta P$ 可得,竖

直上抛的物体动量的增量最大,故B正确,CD错误。故选:B。

答案: B

8.考点: 欧姆定律

试题解析:本实验测量电阻的原理是伏安法.根据电表对电路的影响,分析误差,计算测量值和真实值.电阻 R 的测量值 $R_{\mathbf{R}} = \frac{U}{I}$,电阻的真实值 $R_{\mathbf{K}} = \frac{U}{I_{\mathbf{K}}}$,由于电压表的分流,所以

$$I_R < I$$
,即测量值比真实值要小, $R_{\mathbf{n}} = \frac{U}{I} = \frac{3}{0.004} \Omega = 750 \Omega$,由 $\frac{1}{R_{\mathbf{n}}} = \frac{1}{R_{\mathbf{v}}} + \frac{1}{R_{\mathbf{g}}}$ 得

$$R_{\mathbf{g}} = \frac{R_{\mathbf{v}}R_{\mathbf{g}_{\mathbf{g}}}}{R_{\mathbf{v}} - R_{\mathbf{g}_{\mathbf{s}}}} = 1000\Omega$$
, C 正确。故选: C。

答案: C

9.考点:闭合电路的欧姆定律

试题解析:E=I(R+r) 反映电源的电动势与电流和整个电路总电阻的关系,但电源电动势由电源本身决定,与外电路总电阻无关,A 错误; $R=\frac{U}{I}$ 是电阻的定义式,采用比值法定义,可知,导体的电阻由导体本身决定,与电压和电流无关,B 错误;关系式 $I=\frac{E}{R+r}$ 反映了电路中由什么量决定,由此式可知,电路中的电流跟电源电动势成正比,跟电路的总电阻成反比,C 正确;从关系式 $R=\frac{U}{I}$ 可知,R 由导体本身决定,对一个确定的导体来说,所加的电压跟通过导体的电流的比值等于其电阻,是一定值,D 正确。故选:CD。答案:CD

10.考点: 电势能、电势

试题解析:根据电场线的分布情况和对称性可知,a、c 两点的电势相等,则点电荷在a点电势能一定等于在c点电势能,AB 错误;沿电场线方向电势降低,在MN 连线的中垂线上,O点电势最高,C 正确;由对称性知O点的场强为零,电荷-q 从d点静止释放,在它从d点运动到b点的过程中,加速度可能先减小再增大,也可能先增大再减小,再增大再减小,D 错误。故选:BC。

答案: CD

11.考点: 欧姆定律

试题解析:根据电流的微观表达式 I = nqvs,在 Δt 时间内通过导体横截面的自由电子的电

量 $Q = I\Delta t$,则在 Δt 时间内,通过导体横截面的自由电子的数目为 $N = \frac{Q}{q} = \frac{I\Delta t}{q}$,将

$$I=\mathit{nevS}$$
 代入得 $N=\frac{\mathit{nqvS}\Delta t}{\mathit{q}}=\mathit{nvS}\Delta t$,故 AC 正确,BD 错误.故选:AC。

答案: AC

12.考点: 电阻的串联、并联

试题解析:安培表 A、 A_2 并联,电压相同,表头的电流,指针偏转角度相同,由于安培表 A的量程大于 A_2 的量程,则安培表 A_1 的读数大于安培表 A_2 的读数,A 错误,B 正确;伏特表 V_1 与 V_2 串联,流过表头的电流相同,指针偏转的角度相同,由于伏特表 V_1 的量程大于 V_2 的量程,则伏特表 V_1 的读数大于伏特表 V_2 的读数,C 错误,D 正确。故选:BD。

答案: BD

13.考点:闭合电路的欧姆定律

试题解析: 当滑动变阻器的滑动触头 P向下滑动的过程中,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻增大,总电流减小,可知路端电压增大,即知电压表 V_1 示数增大,电压表 V_2 的 示数减小,电压表 V_3 的示数增大,则知,图线 α 表示的是电压表 V_3 的示数随电流表示数变化的情况,图线 c 表示的是电压表 V_2 的示数随电流表示数变化的情况,A 错误,B 正确;由闭合电路欧姆定律得 $U_1=E-Ir$,则 $\left|\frac{\Delta U_1}{\Delta I}\right|=r$,保持不变。C 错误。由闭合电路欧姆定律得 $U_3=E-I(r+R_1)$,则 $\left|\frac{\Delta U_3}{\Delta I}\right|=R_1+r$ 。D 正确。

答案: BD

14.考点: 带电粒子在匀强电场中的运动

试题解析: 小球以某一初速度从O点竖直向上抛出,它的轨迹恰好满足抛物线方程 $y=k\alpha^2$,说明小球做类平抛运动,则电场力与重力的合力沿Y轴正方向,竖直方向: $qE\sin 45^\circ=mg$,所以: $qE=\sqrt{2}mg$, 电场强度的大小为: $E=\frac{\sqrt{2}mg}{q}$, A 错误: 小球受到的合力: $F_{\stackrel{\square}{\Phi}}=qE\cos 45^\circ=mg=ma$,所以a=g,由平抛运动规律有: $\frac{1}{k}=\nu_0t$, $\frac{1}{k}=\frac{1}{2}gt^2$,得初速度大小为 $\nu_0=\sqrt{\frac{g}{2k}}$,B 正确,由于 $\frac{1}{k}=\nu_0t$; $\frac{1}{k}=\frac{1}{2}gt^2$,所以通过点P时

的动能为: $\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}m(v_0^2+v_y^2)\frac{5mg}{4k}$, C 正确;小球从 O 到 P 电势能减少,且减少的电势能等于克服电场力做的功,即 $W_g=qE\cdot\frac{1}{k}\cdot\cos45^\circ\frac{mg}{k}$, D 错误。故选:BC。

答案: BC

15.考点:实验:描绘小电珠的伏安特性曲线

试题解析:由图象可知,在B处斜率变化较大,为了准确地将此处的转折做出,应在此处 8测几组数据。

答案: B

16.考点:实验:测定金属的电阻率(同时练习使用螺旋测微器)实验:练习使用多用电表试题解析:(1)游标卡尺的读数为: L=50mm+3×0.05mm=50.15mm;


- (2) 螺旋测微器的读数为: d=4.5mm+20.0×0.01mm=4.700mm=0.4700cm;
- (3) 欧姆表的读数为: $R = 22 \times 10\Omega = 220\Omega$;
- (4) 由于电压表 V_2 量程太大(量程的 $\frac{1}{3}$ 大于电源的电动势),所以电压表应选择 V_1 ;根据

欧姆定律可求出通过待测电阻的最大电流为 $I_{max} = \frac{U}{R_x} = \frac{3}{220} A \approx 14 \text{mA}$,所以电流表应选


择 A_2 ;根据实验要求多测几组数据可知变阻器应采用分压式接法,应选择阻值小的变阻器

以方便调节;由于待测电阻满足 $\frac{R_{v}}{R_{x}} > \frac{R_{x}}{R_{A}}$,电流表应用外接法,所以电路应是"分压外接"

电路,如图所示:

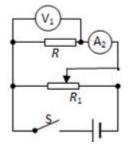

答案: (1) 50.15 (2) 0.4700 (3) 220 (4) 如图

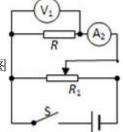

17.考点: 闭合电路的欧姆定律

试题解析: (1) 电键 K闭合后,闭合电路的总电阻为 $R=\frac{R_1(R_2+R_3)}{R_1+R_2+R_3}+r=9\Omega$

通过电源的电流 $I = \frac{E}{R} = \frac{1}{3}$ A

(2) 电源两端的电压 $U = E - Ir = \frac{8}{3} \text{ V}$

电阻 R_3 两端的电压 $U' = \frac{R_3}{R_2 + R_3} U = 2V$

(3) 通过 R_4 的总电荷量就等于电容器所带的电荷量 $Q = CU' = 2.0 \times 10^{-4}$ C

答案: (1)
$$\frac{1}{3}$$
A (2) 2V (3) 2.0×10^{-4} C

18.考点: 动量、动量守恒定律及其应用

试题解析: (1) 篮球第一次与地面碰前瞬时速度为 $\nu_0 = \sqrt{2gH} = 4\text{m/s}$

碰后的速度为以=0.6以=2.4m/s

选向上为正方向,由动量定理有 $Ft - mgt = mv_1 - (-mv_n) F = 21N$

(2) 第二次碰前瞬时速度和第二次碰后瞬时速度关系为 $\nu_2=0.6\nu_1=0.6^2\nu_0$

设两次碰撞中地板对球的冲量分别为 I_1 、 I_2 ,选向上为正方向,由动量定理有:

$$I_1 = mv_1 - (-mv_0) = 1.6 mv_0$$
 $I_2 = mv_2 - (-mv_1) = 1.6 mv_1 = 0.96 mv_0$ I_1 : $I_2 = 5$: 3 答案: (1) 21N; (2) 5: 3

19.考点: 电势能、电势牛顿运动定律、牛顿定律的应用

试题解析: (1) 根据牛顿第二定律,得
$$\frac{QE}{4} - \frac{L}{8} \cdot \frac{QE}{L} = ma \ a = \frac{QE}{8m}$$

,方向向右。

(2) 设当棒进入电场 x 时,其动能达到最大,则此时棒受力平衡,有 $\frac{QE}{4} = x \cdot \frac{QE}{L}$ 得 x = L/4 , 由 动 能 定 理

$$E_k = \sum W = \frac{QE}{4}(x_0 + x) - \frac{0 + \frac{QE}{4}}{2}x = \frac{QE}{4}(x_0 + \frac{L}{4}) - \frac{\frac{QE}{4} \times L}{2 \times 4} = \frac{QE}{4}(x_0 + \frac{L}{8})$$

(3)棒减速到零时,棒可能全部进入电场,也可能不能全部进入电场,设恰能全部进入电

场,则
$$\frac{QE}{4}(x_0+L)-\frac{QE}{2}L=0$$
,得 $x_0=L$; $\varepsilon=\frac{QE}{4}(L+L)=\frac{QEL}{2}$

当
$$x_0 < L$$
,棒不能全部进入电场,设进入电场 $x \frac{QE}{4}(x_0 + x) - \frac{0 + \frac{xQE}{L}}{2}x = 0 - 0$

解之得:
$$x = \frac{L + \sqrt{L^2 + 8Lx_0}}{4} \varepsilon = W_F = \frac{QE}{4} (x_0 + \frac{L + \sqrt{L^2 + 8Lx_0}}{4})$$

当
$$x_0 > L$$
 ,棒能全部进入电场,设进入电场 $x \frac{QE}{4}(x_0 + x) - \frac{QE}{2}L - QE(x - L) = 0$

得:
$$x = \frac{x_0 + 2L}{3} \varepsilon = \frac{QE}{4} (x_0 + x) = \frac{QE}{4} \frac{4x_0 + 2L}{3} = \frac{QE(2x_0 + L)}{6}$$

答案: (1)
$$a = \frac{QE}{8m}$$
, 方向向右 (2) $\frac{QE}{4}(x_0 + \frac{L}{8})$ (3) $\frac{QE(2x_0 + L)}{6}$