

电学专题检测卷（1）作图专题

出卷：周 威
审卷：梁 娟

1. 请将图中的各元件符号连成电路图。要求两灯并联，开关同时控制两盏灯。
2. 如图所示，请将电路连接完整。要求两灯并联，开关同时控制两盏灯。


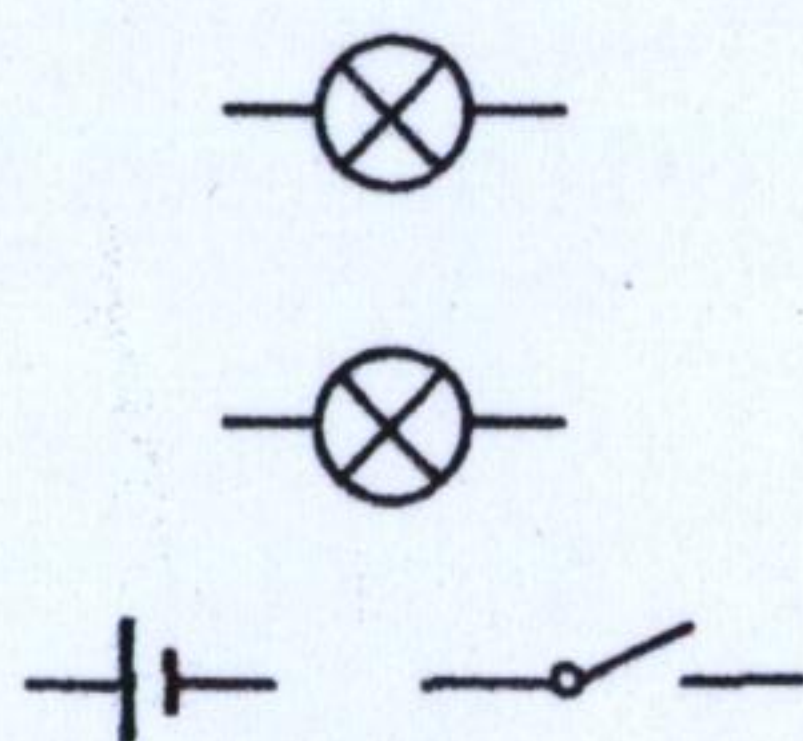



图 3

第 1 题图

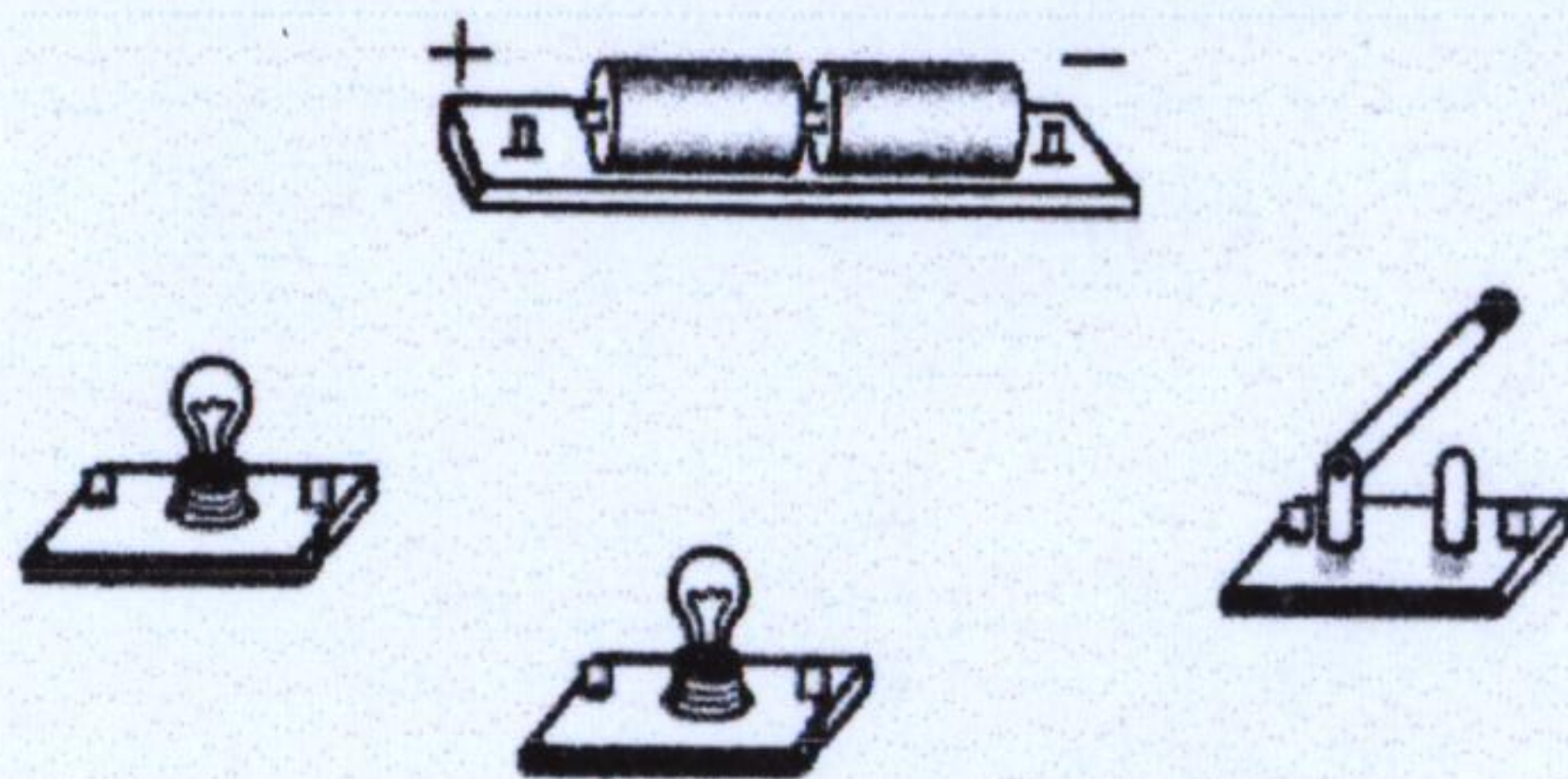


第 2 题图

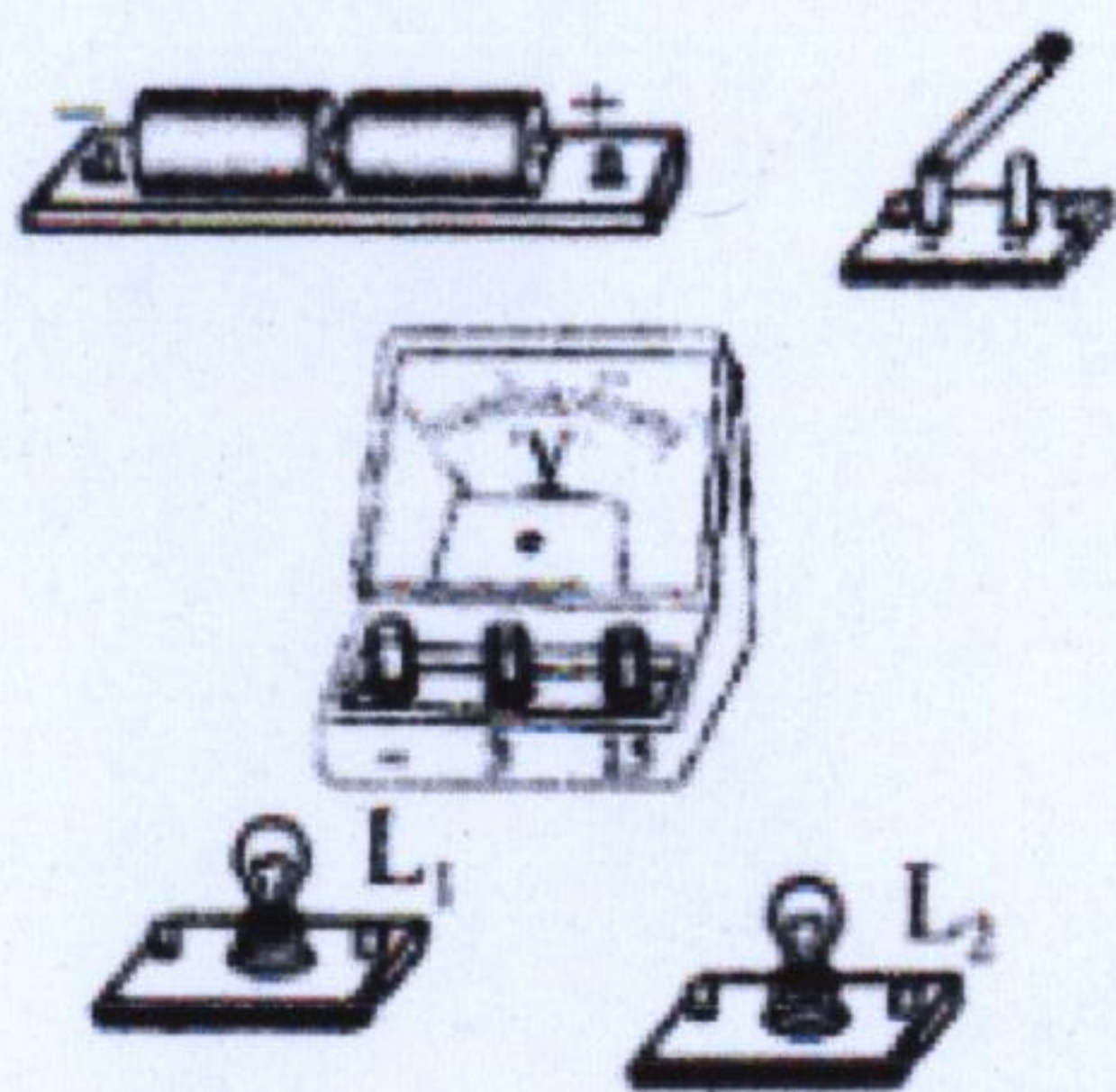3. 将图中的器材连成电路。要求 L_1 、 L_2 串联，电压表测量 L_2 两端的电压。
4. 如图所示，将家庭电路中的各器材连接起来。




第 3 题图

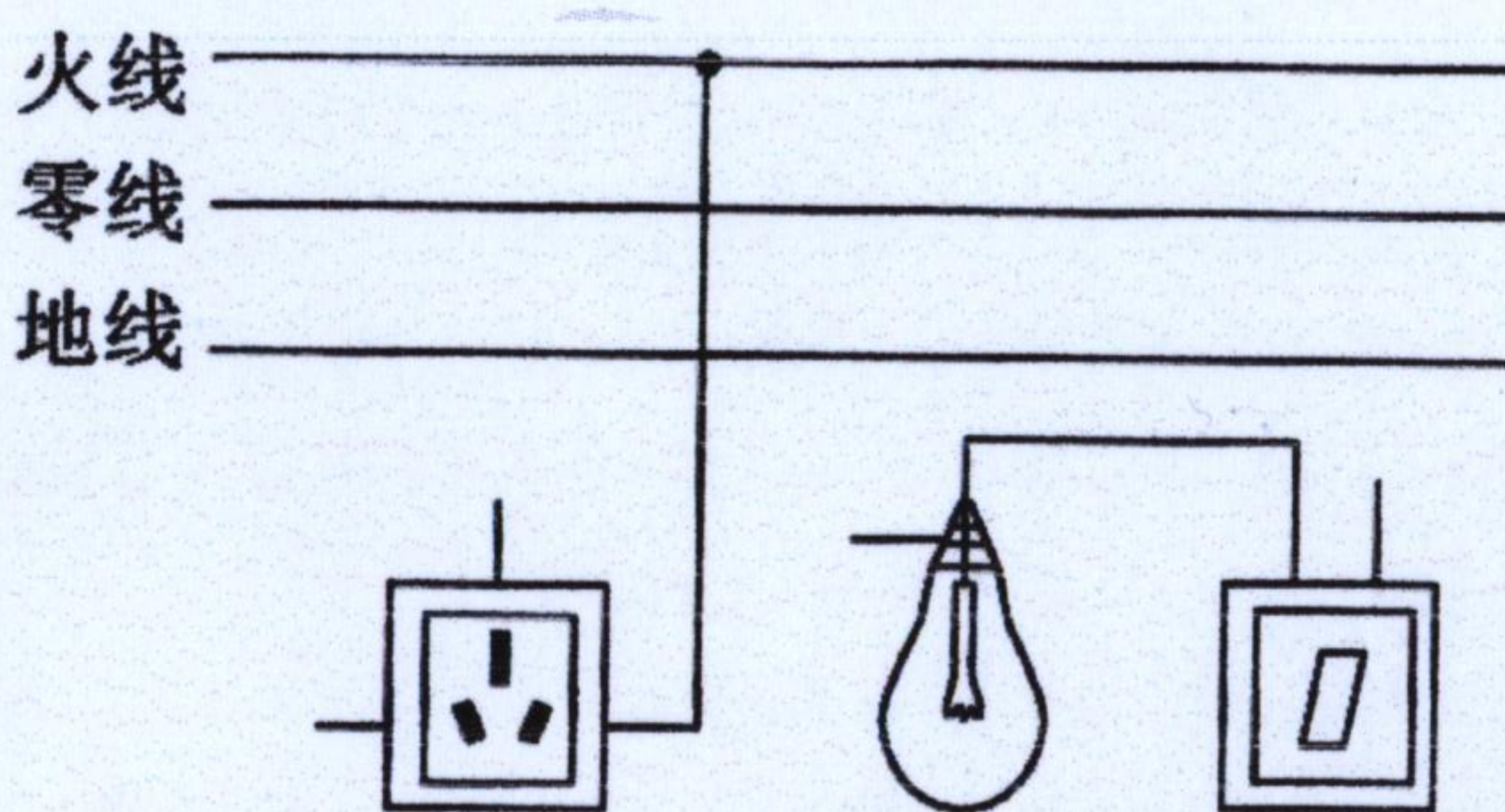


第 4 题图

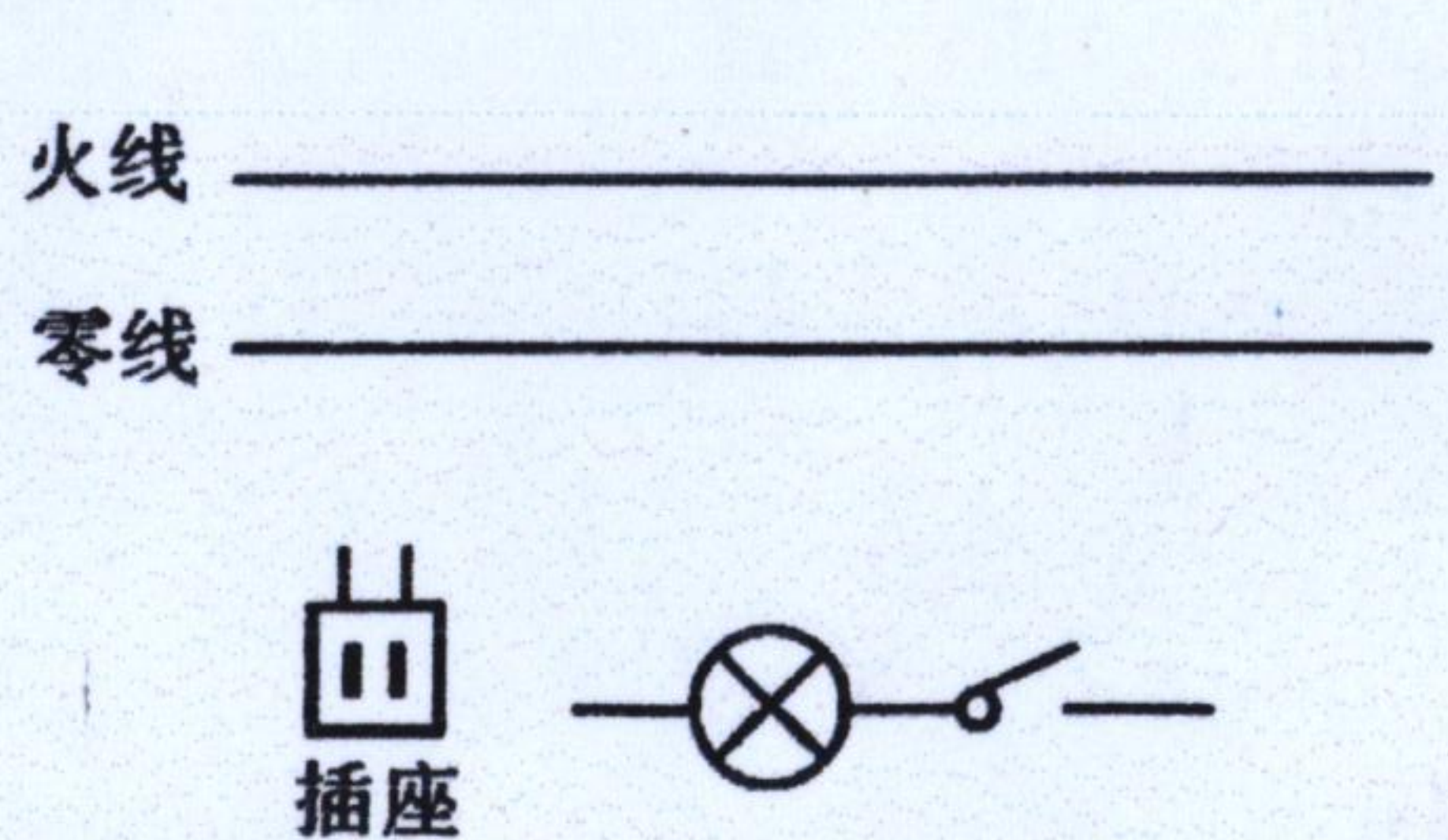5. 如图是某家庭电路，请将电路连接完整。
6. 请在图连接家庭电路的电路图。要求： L_1 灯、 L_2 灯并联，开关 S 控制两盏灯。



第 5 题图

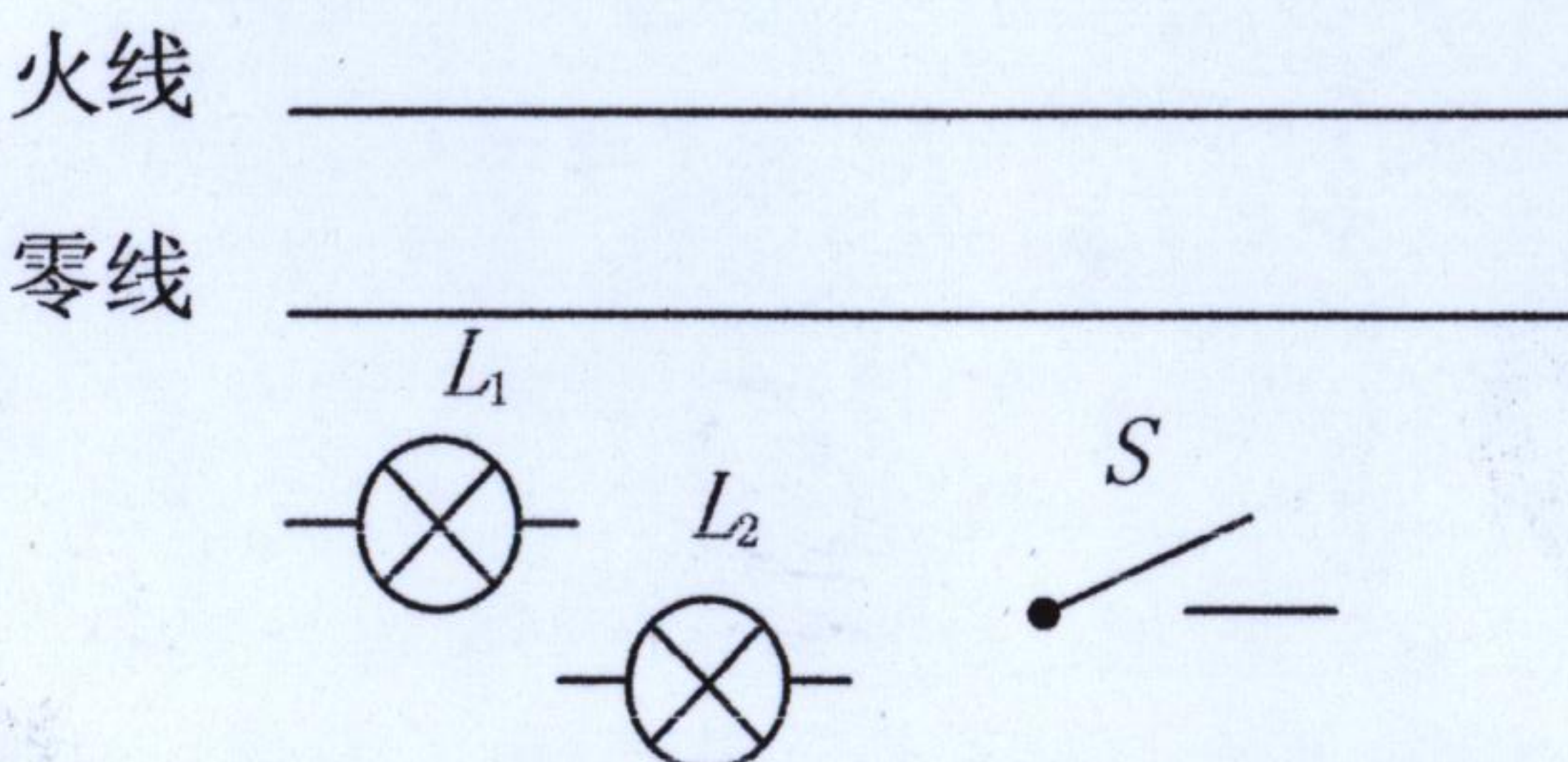

第 6 题图